

Elektrostatyka 07 Kondensator. Ile prądu można zmagazynować w wiaderku?

Kondensator (podobnie jak bateria) służy do gromadzenia energii. Kondensator to dwie na okładki, oddzielone od siebie warstwą iz. Pojemność kondensatora zależy głównie od wielkości powierzchni okładek i odległości między nimi, dlatego najczęściej związa się je w rulon. Ładowanie kondensatorów polega na przenoszeniu ła z jednej okładki na drugą. Im większy zgromadzimy ładunek, tym wi uzyskamy napięcie. Tak zgromadzoną energię wykorzystujemy np. do zamiany dźwięku na prąd w mi, w fotografii do wyzwalania dużej ilości światła w lampach bł, w medycynie do wyzwalania elektrowstrząsów w de oraz do napędzania tramwajów i autobusów. Pomiędzy okładkami kondensatora panuje pole elektryczne o napięciu U zależne od ilości zgromadzonego ładunku. Ładunek można wyliczyć z wzoru . Pojemność kondensatora C określa ile ła można zgromadzić na okładkach. Jednostką pojemności jest fa. W praktyce posługujemy się mikrofaradami μF lub nanofaradami nF .

Laboratorium PHET

Ćwiczenie 1. Badanie pojemności kondensatora



W praktyce laboratoryjnej możemy wyliczyć pojemność nieznanego kondensatora posługując się woltomierzem i amperomierzem.

- **Otwórz stronę**
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_all.html?locale=pl
- **Zbuduj** układ pokazany na obrazku kondensator i generator prądu przemiennego
- **Narysuj** w zeszycie schemat połączenia
- **Kliknij** w generator i ustaw:
 - napięcie $U_0 = NR \text{ V}$ NR - numer z dziennika
 - częstotliwość $f = 1 \text{ Hz}$
- **Wpisz** obie wartości do tabeli (5 wierszy)
- **Podepnij** woltomierz i amperomierz (jak na rysunku)
Prąd cały czas zmienia się sinusoidalnie, jak w gniazdku domowym.
- **Zatrzymaj** symulację w dowolnym momencie
- **Odczytaj** chwilowe napięcie $U(t)$, natężenie $I(t)$ i wpisz do tabeli
UWAGA - unikaj sytuacji, gdy napięcie $U(t)$ jest bliskie 0 lub NR - powtórz pomiar
- **Uruchom i zatrzymaj** ponownie symulację 4 razy - wpisz pomiary do tabeli
- **Wylicz** w tabeli maksymalne natężenie I_0 i pojemność kondensatora C
Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
- **Wylicz** średnią pojemność kondensatora z pięciu pomiarów

NR	U0 [V]	f [Hz]	U(t) [V]	I(t) [A]	I0 [A]	C [F]
1						
2						
3						
4						
5						
					średnie C	

- **Kliknij** w dowolny kondensator i sprawdź poprawność obliczeń

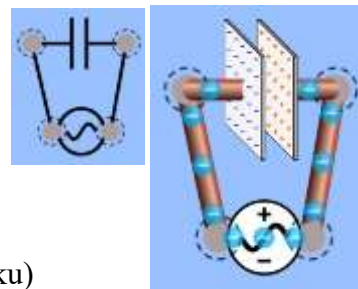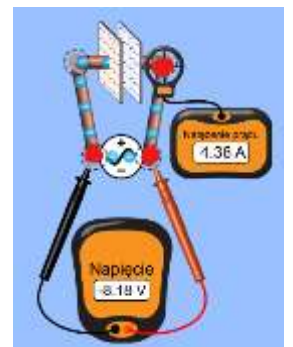Wniosek Pojemność kondensatora można wyznaczyć metodą techniczną (mierząc prąd i napięcie przemienne), a wyciągnięta średnia arytmetyczna skutecznie eliminuje drobne błędy odczytu z wykresu



$$I_0 = \frac{i(t)}{\sqrt{1 - \left(\frac{u(t)}{U_0}\right)^2}}$$
$$C = \frac{I_0}{2\pi \cdot f \cdot U_0}$$

Łączenie kondensatorów

W urządzeniach elektronicznych łączy się kondensatory w pakiety (szeregowo lub równolegle), gdy nie mamy pod ręką jednego kondensatora o idealnych parametrach fabrycznych.

Połączenie równoległe – Zwiększenie pojemności



W połączeniu równoległym wszystkie okładki dodatnie kondensatorów są połączone razem, a wszystkie okładki ujemne również tworzą jedną linię.

Ćwiczenie 2. Badanie pojemności układu kondensatorów

- **Zbuduj** układ trzech kondensatorów
- **Narysuj** w zeszycie schemat połączenia równoległego
- **Ustaw** generator jak w ćwiczeniu 1
- **Podłącz** woltomierz i amperomierz jak na rysunku
- **Wykonaj 5 pomiarów** i wylicz w tabeli pojemność średnią układu

UWAGA - unikaj sytuacji, gdy napięcie $U(t)$ jest bliskie 0 lub NR - powtórz pomiar

NR	U0 [V]	f [Hz]	U(t) [V]	I(t) [A]	I0 [A]	C [F]
1						
2						
3						
4						
5						
średnie C						

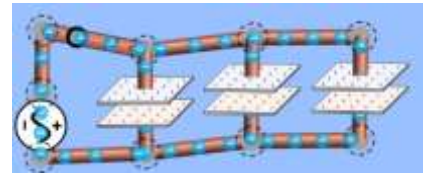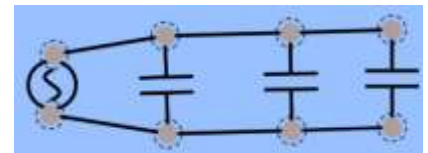

Zadanie 2. Oblicz z wzoru $C_z = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$ teoretyczną pojemność układu równoległego, gdy $C_1=C_2=C_3=0,1 \text{ F}$

$C_z =$

Wniosek Połączenie równoległe kondensatorów powoduje sumowanie się ich pojemności, przez co pojemność zastępcza całego układu jest większa od pojemności każdego z pojedynczych kondensatorów.

Połączenie szeregowe – Zwiększenie napięcia




W połączeniu szeregowym kondensatory są ustawione jeden za drugim, w jednej linii (koniec jednego jest połączony z początkiem drugiego).

Ćwiczenie 3. Badanie pojemności układu kondensatorów

- **Zbuduj** układ trzech kondensatorów
- **Narysuj** w zeszycie schemat połączenia szeregowego
- **Ustaw** generator jak w ćwiczeniu 1
- **Podłącz** woltomierz i amperomierz jak na rysunku
- **Wykonaj 5 pomiarów** i wylicz w tabeli pojemność średnią układu

UWAGA - unikaj sytuacji, gdy napięcie $U(t)$ jest bliskie 0 lub NR - powtórz pomiar

NR	U0 [V]	f [Hz]	U(t) [V]	I(t) [A]	I0 [A]	C [F]
1						
2						
3						
4						
5						
średnie C						

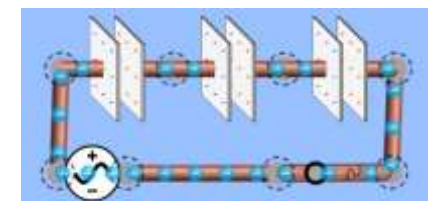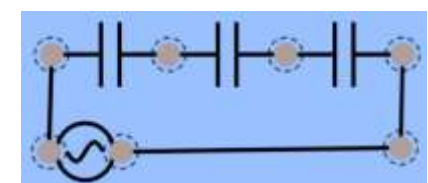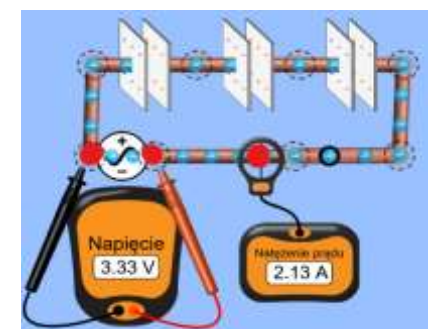

Zadanie 3. Oblicz z wzoru $\frac{1}{C_z} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$ teoretyczną pojemność układu szeregowego, gdy $C_1=C_2=C_3=0,1 \text{ F}$

$C_z =$

Wniosek W układzie szeregowym całkowita pojemność zastępcza drastycznie maleje i jest zawsze mniejsza od pojemności najmniejszego kondensatora wchodzącego w skład tego układu.